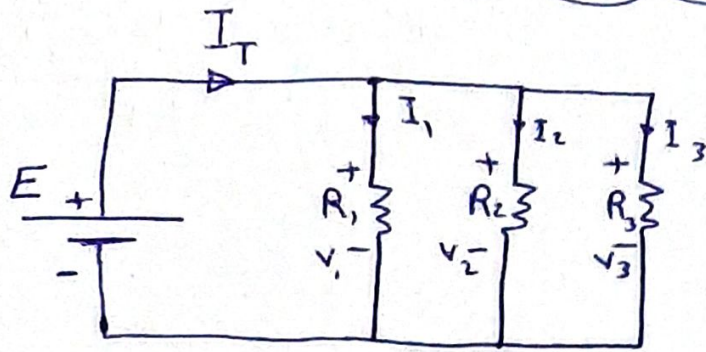


رابطہ المتوازی (Parallel Circuit) کا حصہ 2



$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad [\text{Parallel}]$$


$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V_2}{R_2}, \quad I_3 = \frac{V_3}{R_3}$$

$$V_1 = V_2 = V_3 = E$$

قانون تقسیم التيار (Current divide rule)


$$I_1 = \frac{I_T \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$
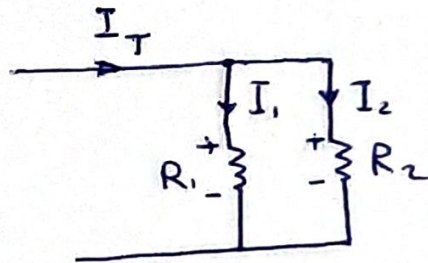
$$I_2 = \frac{I_T \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$



Ex. For The Circuit Shown

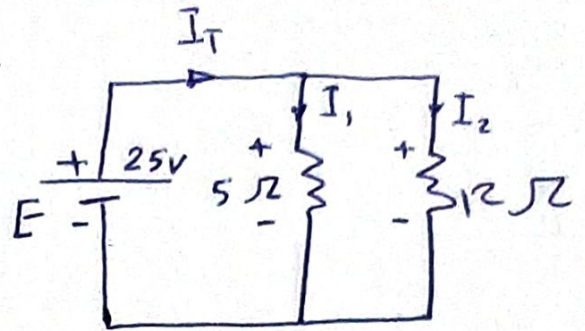- ① determine I_T , I_1 and I_2
- ② determine The power of each resistor?



Sol

$$I_T = ? , I_1 = ? , I_2 = ?$$
$$P_1 = ? , P_2 = ?$$

① $I_T = \frac{E}{R_T}$

$$\therefore \frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\therefore \frac{1}{R_T} = \frac{1}{5} + \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{12+5}{60} = \frac{17}{60}$$

$$\therefore R_T = \frac{60}{17} \Rightarrow \boxed{R_T = 3.5 \Omega}$$

$$\boxed{I_T = \frac{25}{3.5} = 7.1 \text{ A}}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}$$

$$\therefore E = V_1 = V_2 \text{ [Parallel]}$$

$$I_1 = \frac{25}{5} = \boxed{5 \text{ A}}$$

$$I_2 = \frac{25}{12} = \boxed{2.1 \text{ A}}$$

② $P_1 = V_1 \cdot I_1 \Rightarrow P_1 = 125 \text{ W}$

$$P_2 = V_2 \cdot I_2 \Rightarrow P_2 = 52 \text{ W}$$

②

Ex₂ For Circuit Shown

Find V_A, V_B, V_C

Sol

$$V_A = I_A \cdot R_A$$

$$V_B = I_B \cdot R_B$$

$$V_C = I_C \cdot R_C$$


$$\therefore I_T = \frac{E}{R_T}$$

$$R_C = R_4 + R_3 \Rightarrow 3 + 7 \Rightarrow \boxed{R_C = 10 \Omega}$$

$$\frac{1}{R_B} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \Rightarrow \frac{1}{R_B} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \Rightarrow \boxed{R_B = 1.5 \Omega}$$

$$\frac{1}{R_x} = \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}$$
$$= \frac{1}{1.5} + \frac{1}{10}$$

$$\boxed{R_x = 1.3 \Omega}$$

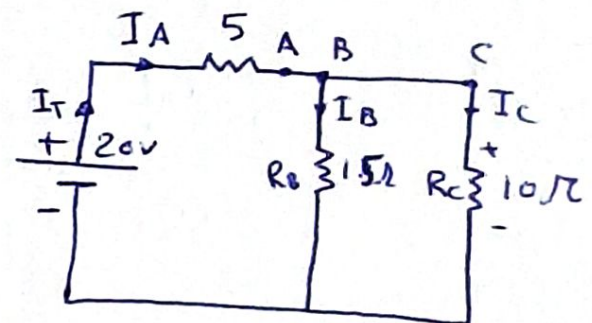

$$\therefore R_T = R_A + R_x \Rightarrow R_T = 5 + 1.3 \Rightarrow \boxed{R_T = 6.3 \Omega}$$

$$I_T = \frac{E}{R_T} \Rightarrow I_T = \frac{20}{6.3} \Rightarrow \boxed{I_T = 3.174 A}$$

$$V_A = I_A \cdot R_A \quad \therefore [I_T = I_A]$$

$$V_A = 3.174 \times 5 \quad \therefore \boxed{V_A = 15.87}$$

Ex 2 تكلم

مبدأ توزيع القوت

$$I_B = \frac{I_T \cdot R_C}{R_B + R_C} \Rightarrow I_B = \frac{3.174 * 10}{1.5 + 10}$$

$$\therefore I_B = 2.76$$

~~Answer~~ $\therefore V_B = I_B \cdot R_B$

$$V_B = 2.76 * 1.5$$

$$\boxed{V_B = 4.14V}$$

$$I_C = \frac{I_T \cdot R_B}{R_B + R_C} = \frac{3.174 * 1.5}{1.5 + 10}$$

$$I_C = 0.414$$

$$\therefore V_C = I_C * R_C$$

$$V_C = 0.414 * 10$$

$$\boxed{V_C = 4.14V}$$

because its Parallel


$$\boxed{V_B = V_C}$$

Ex. ~~For~~ For The network Shown, determine all current and voltages through all branches?

$$R_{1,2} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$= \frac{1 \times 3}{1 + 3} = \frac{3}{4}$$

$$R_{1,2} = 0.75$$

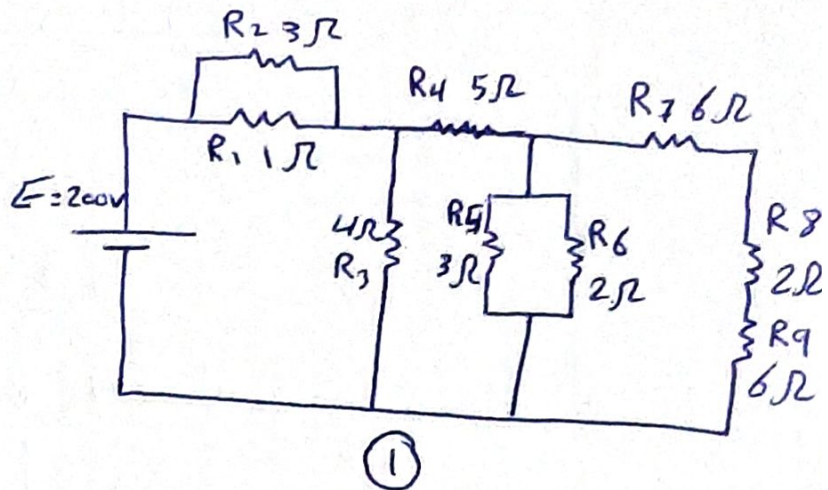

$$R_{5,6} = \frac{R_5 \cdot R_6}{R_5 + R_6} = \frac{3 \times 2}{3 + 2} = \frac{6}{5}$$



$$R_{5,6} = 1.2$$

$$R_x = R_7 + R_8 + R_9$$

$$R_x = 14 \Omega$$

$$R_y = \frac{R_{5,6} \cdot R_x}{R_{5,6} + R_x} = \frac{1.2 \cdot 14}{1.2 + 14}$$

$$R_y = 1.1 \Omega$$

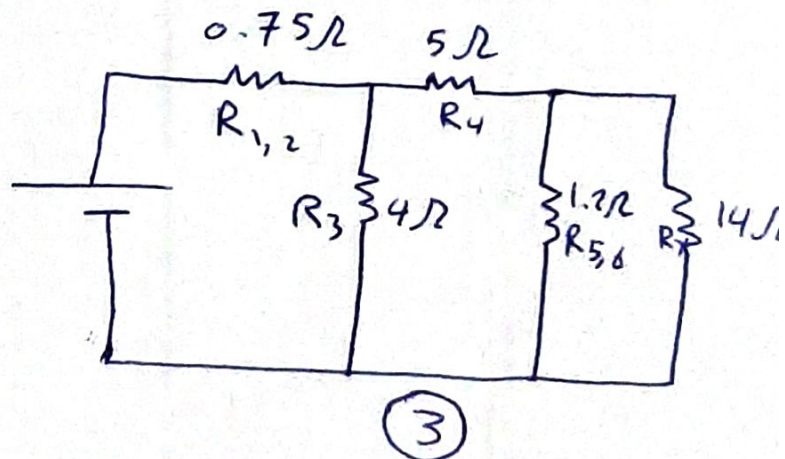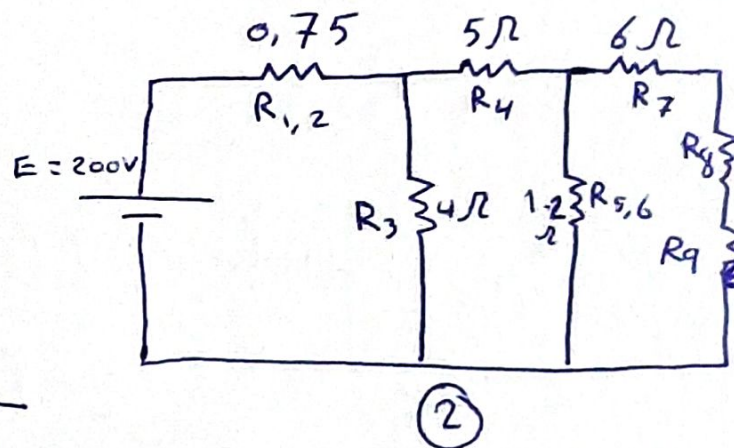

⑤

Ex 3 ch 5

$$R_w = R_y + R_4$$

$$R_w = 6.1$$

$$R_z = \frac{R_w \cdot R_3}{R_w + R_4}$$

$$R_z = \frac{6.1 \cdot 4}{6.1 + 4}$$

$$R_z = 2.415 \Omega$$

$$R_T = R_z + R_{1,2}$$

$$= 2.415 + 0.75$$

$$R_T = 3.165$$




$$I_T = \frac{E}{R_T} = \frac{200}{3.165}$$

$$I_T = 63.19 \text{ A}$$

$$I_T = I_{1,2} = 63.19 \text{ A}$$

$$V_{1,2} = V_1 = V_2$$
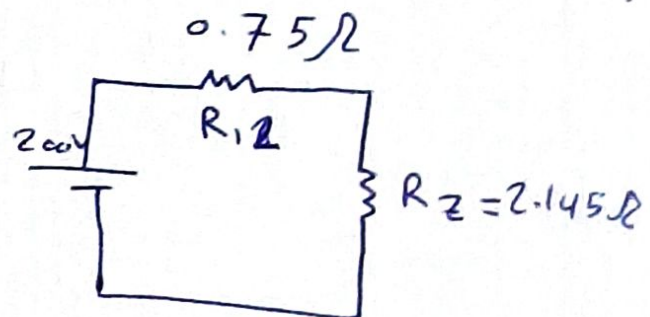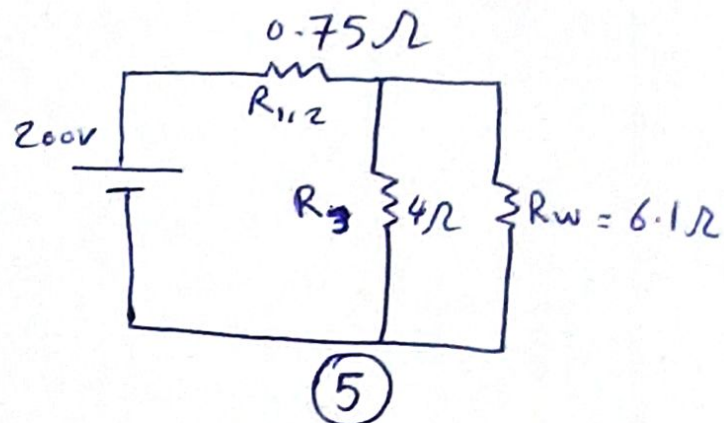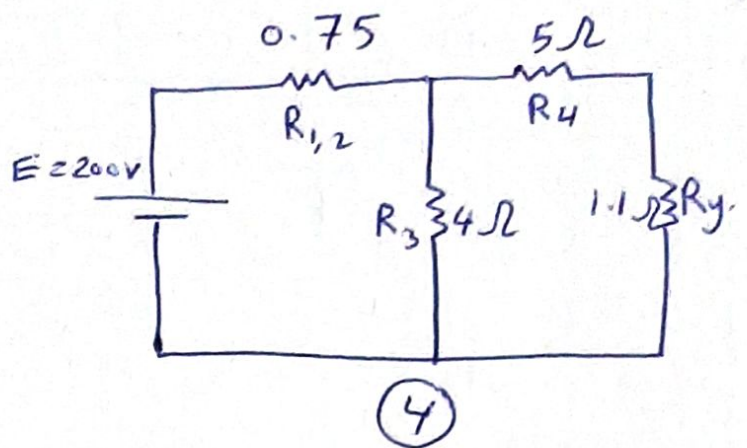
$$V_{1,2} = I_T \cdot R_{1,2} \Rightarrow V_{1,2} = 63.19 \cdot 0.75$$
$$V_{1,2} = 47.4 \text{ V} = V_1 = V_2$$



E_{X3} نكته

$$I_1 = \frac{V_1}{R} = \frac{47.4}{1}$$

$$I_1 = 47.4A$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{47.4}{3}$$

$$I_2 = 15.8$$